
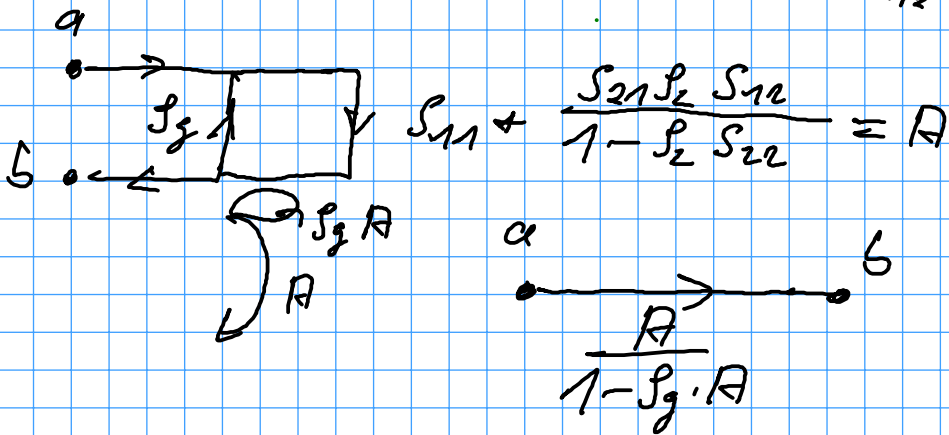





1a)


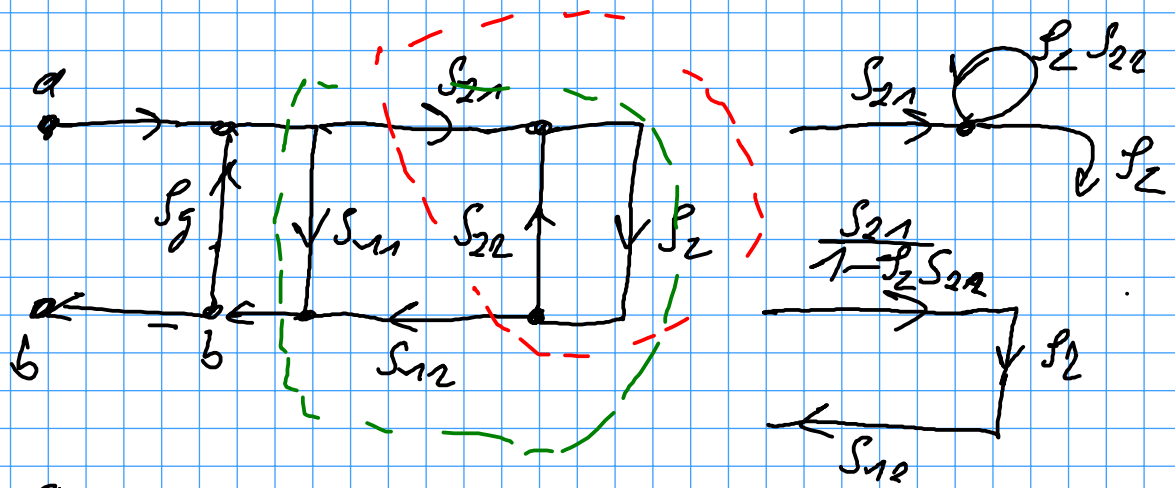


$$\frac{b}{a} = \frac{S_{11} - \Gamma_z S_{11} S_{22} + S_{21} \Gamma_z S_{12}}{1 - \Gamma_z S_{22} - \Gamma_g S_{11} + \Gamma_g \Gamma_z S_{11} S_{22} - \Gamma_g \Gamma_z S_{12} S_{21}}$$

2)

FET

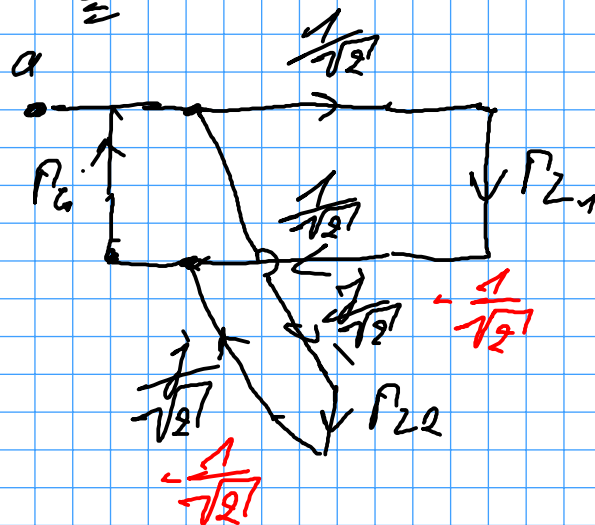
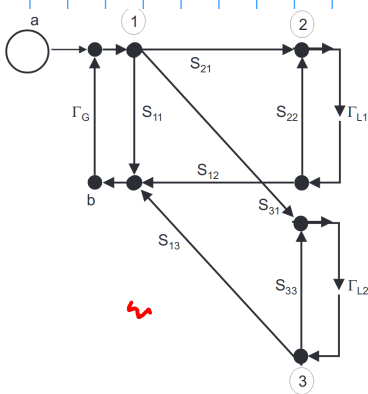
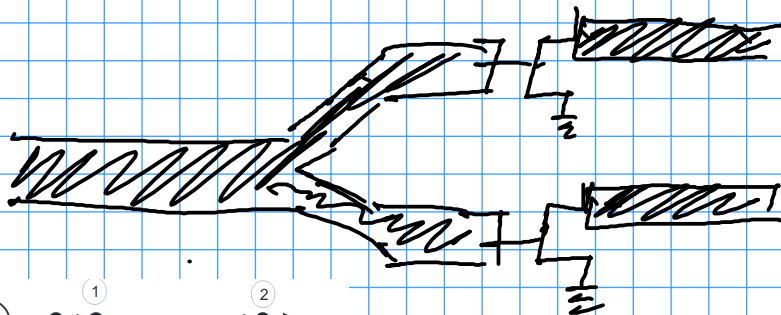


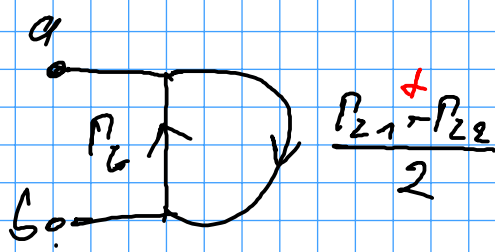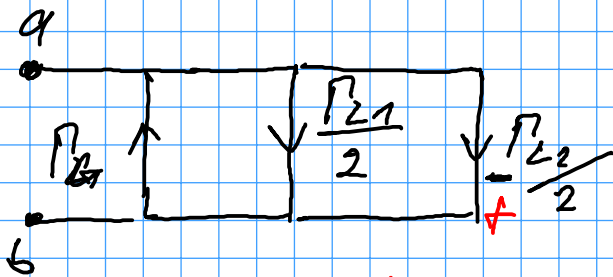

$$\frac{b}{a} = \frac{P_{21} - P_{22}}{2 - \Gamma_G \cdot (P_{21} + P_{22})}$$

rot für Aufgabenteil  
b

c)

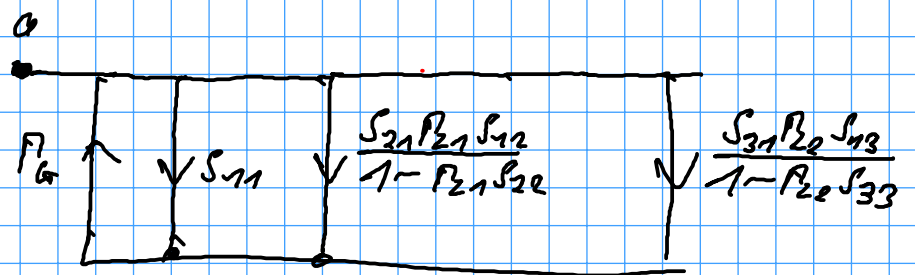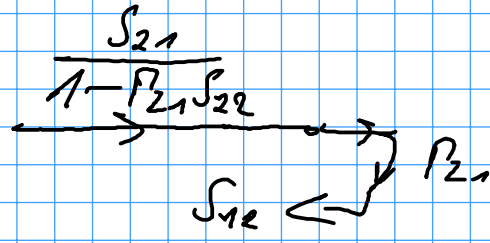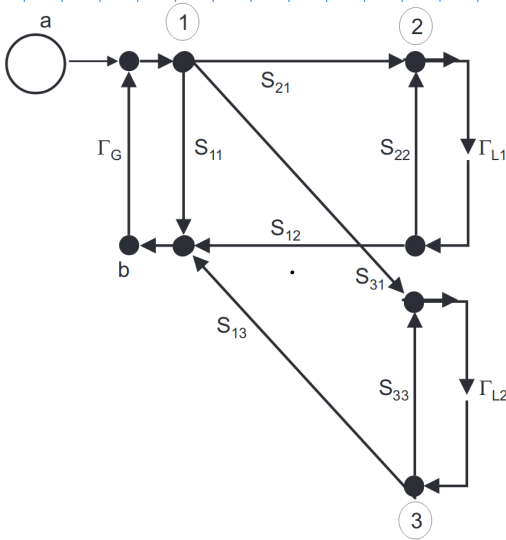

$$\frac{b}{a} = \frac{S_{11} (1 - P_{21} S_{22}) (1 - P_{22} S_{33}) + S_{21} P_{21} S_{12} (1 - P_{22} S_{33}) + S_{31} P_{22} S_{13} (1 - P_{21} S_{22})}{(1 - P_{21} S_{22}) (1 - P_{22} S_{33})}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{S_{11} (1 - P_{21} S_{22}) (1 - P_{22} S_{33}) + S_{21} P_{21} S_{12} (1 - P_{22} S_{33}) + S_{31} P_{22} S_{13} (1 - P_{21} S_{22})}{(1 - P_{21} S_{22}) (1 - P_{22} S_{33}) - \Gamma_G S_{11} (1 - P_{21} S_{22}) (1 - P_{22} S_{33}) - \Gamma_G S_{21} P_{21} S_{12} (1 - P_{22} S_{33}) - \Gamma_G S_{31} P_{22} S_{13} (1 - P_{21} S_{22})}$$

d) Man verwendet Verhältnis (a) mit  $90^\circ$  Koppel,  
weil hier die Differenz der Einlaufzeiten auftritt.

e)  $T_{L1} = 1$       $T_{L2} = 0,316$       $T_G = 0,1$




a)  $\frac{b}{a} = \frac{1 - 0,316}{2 - 0,1(1 - 0,316)} = \underline{\underline{0,354}}$

b)  $\frac{b}{a} = \frac{1 + 0,316}{2 - 0,1(1 + 0,316)} = \underline{\underline{0,704}}$

3a)

$$\frac{b}{a} = S_{11} + \frac{S_{21} \Gamma_2 S_{12}}{1 - \Gamma_2 S_{22}}$$

b)

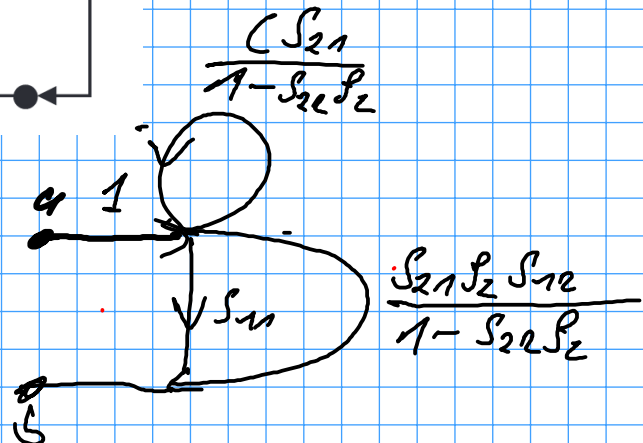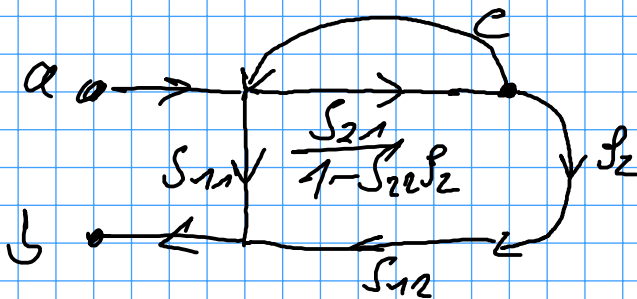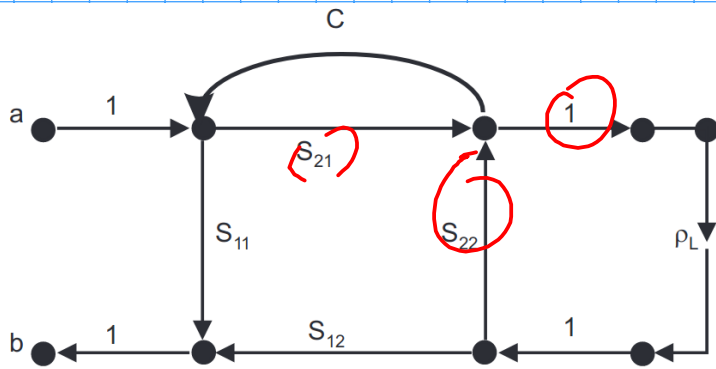



$$\frac{b}{a} = \frac{1}{1 - \frac{C S_{21}}{1 - S_{22} \Gamma_2}} \cdot \left( S_{11} + \frac{S_{21} \Gamma_2 S_{12}}{1 - S_{22} \Gamma_2} \right)$$

$$= \frac{1}{1 - S_{22} \Gamma_2 - C S_{21}} \cdot (S_{11} - S_{11} S_{22} \Gamma_2 + S_{21} \Gamma_2 S_{12})$$

Rückkopplung soll zu Null werden

c)  $S_{22} \Gamma_2 + C S_{21} = 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad C = -\frac{S_{22} \Gamma_2}{S_{21}}$

mit  $|S_{22}|, |\Gamma_2| < 1$  und  $|S_{21}| > 1$  ist C passiv realisierbar.

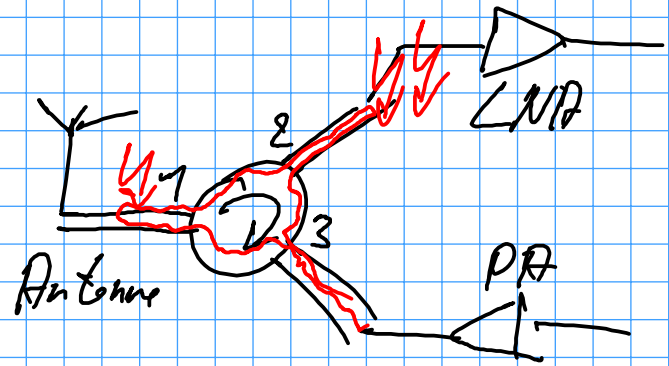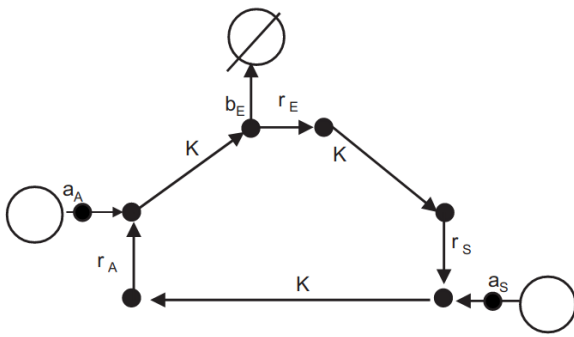

Circulator Strukturmatrix

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & S_{13} \\ S_{21} & 0 & 0 \\ 0 & S_{32} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

$$b_E = K \cdot a_A + K^2 \cdot r_A \cdot a_S + K^3 \cdot r_E \cdot r_S \cdot r_A \cdot b_E$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{b_E = \frac{K a_A + K^2 r_A a_S}{1 - K^3 r_E r_S r_A}}}$$

Mit  $r_A = 0$  liegt eine vollständige Entkopplung vor.

4) a/b

$$\frac{b}{a} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} \rho_2}{1 - S_{22} \rho_2}$$

$$0,5 = 0,2 + \frac{0,64 \rho_2}{1 - 0,2 \rho_2}$$

$$\Leftrightarrow 0,5 - 0,1 \rho_2 = 0,2 - 0,04 \rho_2 + 0,64 \rho_2$$

$$\Leftrightarrow 0,3 = 0,7 \rho_2 \quad \Leftrightarrow \rho_2 = \underline{\underline{\frac{3}{7}}}$$

c)

bei  $\rho_L = 0$  :  $\frac{b}{a} = 0,1$

bei  $\rho_L = 1$  :  $\frac{b}{a} = 1$

bei  $\rho_L = -1$  :  $\frac{b}{a} = -\frac{7}{11}$

$$\frac{b}{a} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} \rho_2}{1 - S_{22} \rho_2}$$

$$\rho_2 = 0 : 0,1 = S_{11}$$

$$\rho_2 = 1 : 1 = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21}}{1 - S_{22}}$$

$$\rho_2 = -1 : -\frac{7}{11} = S_{11} - \frac{S_{12} S_{21}}{1 + S_{22}}$$

d)  $S_{11} = 0,1$

e)  $S_{22} = 0$   $1 = 0,1 + S_{12} S_{21} \Leftrightarrow S_{12} = \sqrt{0,9} = 0,949$

f)


$$0,9 = \frac{S_{12} S_{21}}{1 - S_{22}} \quad \sqrt{1 - 0,9} = \frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}} = R = +\frac{11}{9}$$

$$-\frac{7}{11} - 0,1 = \frac{-S_{12} S_{21}}{1 + S_{22}} \quad \left| \frac{-\frac{7}{11} - 0,1}{-\frac{7}{11} - 0,1} \right| = \frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}}$$



$$1 + S_{22} = R - R S_{22} \Leftrightarrow S_{22} = \frac{1 - R}{1 + R} (-1) = \underline{\underline{0,1}}$$

$$S_{12} = \sqrt{0,9 \cdot (1 - S_{22})} = \underline{\underline{0,9}}$$

5a)

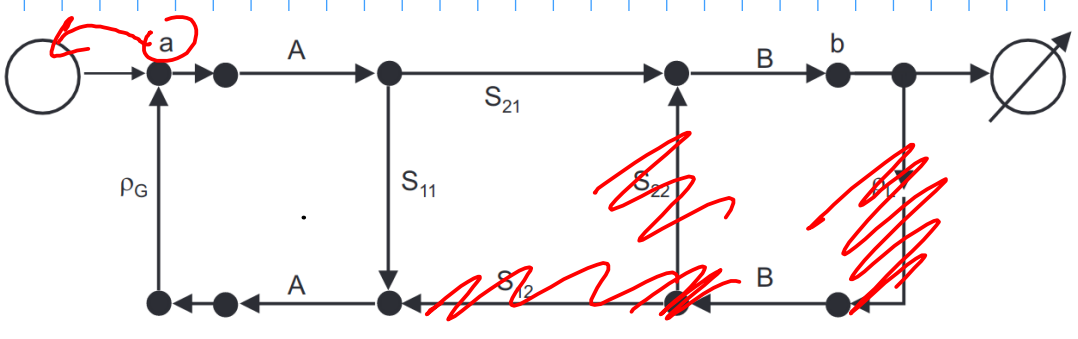
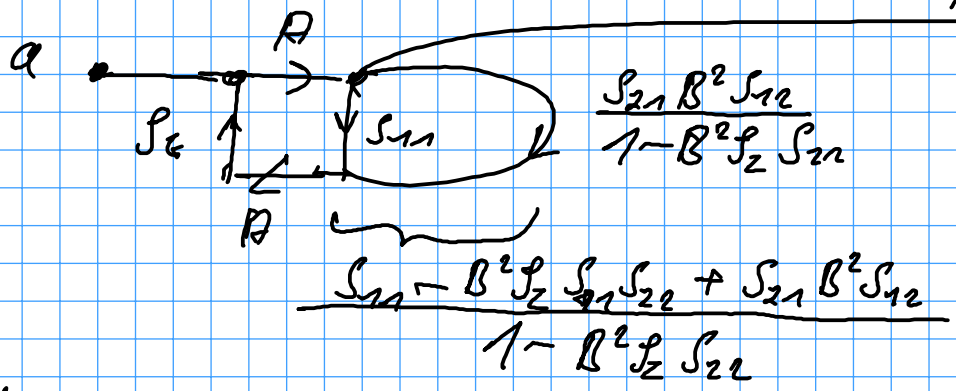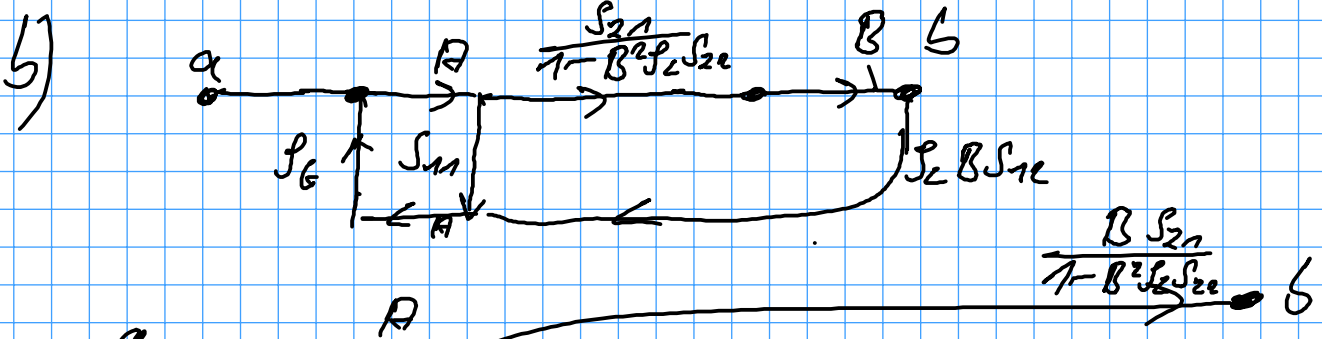
$$\frac{b}{a} = \frac{AB S_{21}}{1 - A^2 P_G S_{11}}$$



$$\frac{b}{a} = \frac{AB S_{21}}{1 - B^2 P_L S_{22} - A^2 P_G (S_{11} + B^2 P_L S_{11} S_{22} + S_{21} B^2 S_{12})}$$

c)

$$\frac{b}{a} = \frac{AB S_{21}}{1 - A^2 P_G S_{11}}$$

$$\Rightarrow S_{21} = \frac{\frac{b}{a} (1 - A^2 P_G S_{11})}{AB}$$

d)  $|S_{11}| = 1$  worst case!  $|A| = 1$

$P_G = 0,316$  :  $\frac{b}{a} (1 - 0,316) \leq S_{21} \leq \frac{b}{a} (1 + 0,316)$   $\pm 30\%$   
 $P_G = 0,1$  :  $\frac{b}{a} (1 - 0,1) \leq S_{21} \leq \frac{b}{a} (1 + 0,1)$   $\pm 10\%$